



## 狙い通りの機能を実現するために ロジック回路設計の手ほどき

菅原 孝幸  
Takayuki Sugawara

### 第5回 フリップフロップに入力する信号源を書く

前回(2006年9月号)は、Dフリップフロップのハードウェア記述を行いました。さっそくシミュレーションして動作波形を見てみましたが、入出力とも不定で、動いていませんでした。その理由は信号源がなかったからです。

ハードウェア記述のロジック回路を動作させるには、信号源や測定器にあたるテスト・ベンチが必要です。

今回はそのテスト・ベンチを書いてみましょう。

話を簡単にするために、ハードウェア記述と同じソース・ファイルにテスト・ベンチも書き込んでしまいます。また、測定器にあたる記述は省き、シミュレータの表示機能を利用して、動作を確認します。

#### クロック源とD入力の信号源を記述する

Dフリップフロップの入力端子は、clockとDの二つです。この両方に信号を用意する必要があります。

#### ● clock端子に入力する発振器を記述してみる

クロックの信号clockを、リスト5-1のように記述してみましょう。

clockの初期値を‘0’とします。そのあと、‘0’と‘1’を10単位時間ごとに繰り返します。これで、クロック信号を作ることができます。

シミュレーションは\$finishがないと止まりません。1000単位時間後に終了させます。

clock信号の記述とシミュレーション終了の記述、この二つはテスト・ベンチということになります。

これらにD型フリップフロップのハードウェア記述を加えたソース・ファイルがリスト5-2です。

リスト5-2をシミュレーションすると、図5-1のように四つのプロセスが並走します。

#### ▶ 波形表示までのおさらい

リスト5-1のファイルをdff\_test2.vとして保存します。保存したファイルをVeritakから開き、[Go] ボタンを押してシミュレーションします。

[ScopeTreeView] ボタン([Go] ボタンの五つ右)を押すと、信号名が表示された画面が現れます。表示されたD、Q、clockの三つの信号すべてをドラッグして選択したあと、右クリックでメニューを表示させ、

リスト5-1 clock源を記述する

```
initial begin
    clock=0;
end

always begin
    #10;
    clock=~clock;
end
```

clockの初期値を‘0’に設定

10単位時間ごとにclockを反転する

#### Keyword 1

#### セットアップ・タイム/ホールド・タイム

今回のDフリップフロップでは、クロックの立ち上がりエッジでD端子の入力信号を読み込みます。

このとき、クロックの立ち上がりよりも前に、Dの値を決めて保持しておかないと、Qの値がどうなるか確実ではありません。

最小限、Dを保持しておかなければいけない時間を、セットアップ・タイムといいます(図5-A)。

同様に、クロックが立ち上がった後も、入力Dをある程度の時間、保持しておかなければいけません。

この、立ち上がり後にDを保持しておかなければいけな

い最小限の時間を、ホールド・タイムといいます(図5-B)。

セットアップ・タイムやホールド・タイムは、そのデバイスのデータシートを見ると書いてあります。

例えば、セットアップ・タイムが3 ns、ホールド・タイムが2 nsであれば、D入力はクロックの立ち上がりの3 ns以上前に値を確定させ、さらにクロックの立ち上がり後も2 ns以上はずっと同じ値を保持しておく必要があります。

以上の話は、立ち上がりエッジのD型フリップフロップですが、立ち下がりでも同様です。

このセットアップ・タイムとホールド・タイムの両方を

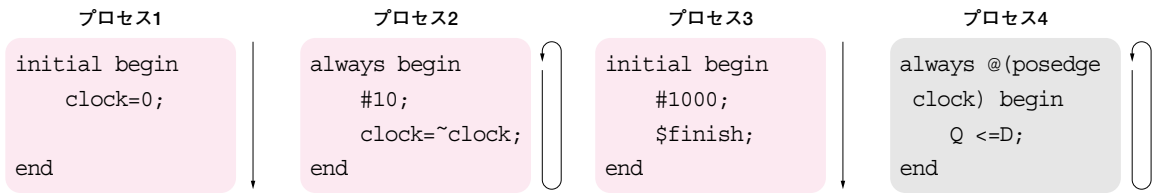


図5-1 リスト5-2は四つのプロセスが同時に処理される  
initial文は1回だけ、always文は何度も処理される



図5-2 Dフリップフロップのclock端子に信号が入ったのがわかる

リスト5-2のシミュレーション結果

[選択信号をWaveformViewerに追加]を選びます。

するとWaveform Viewerの画面が出てきます。左端の [Entire Wave] ボタンを押すと、波形全体が表示されます。その右隣の [+], [-] ボタンを押すと、時間軸方向に拡大縮小ができます。

適当なサイズで波形を表示させたのが図5-2です。

### ● D端子に入力する信号源を記述してみる

図5-2を見ればわかるように、まだDを動かしていないので、DもQも不定のままです。

そこで、リスト5-3のようにDに関する記述を追加します。初期値は '0' で、20単位時間後に '1' になり、その20単位時間後(最初から40単位時間後)に '0' になります。その20単位時間後(最初から60単位時間後)に '1' になると、そのあとは指定がないので、シミュレーション終了まで '1' のままです。

リスト5-3のシミュレーション結果は図5-3です。

期待どおり、clockの立ち上がりで、D入力の値を読み込んでいるようすがわかります。

リスト5-2 clockの記述とシミュレーション終了の記述を加えたDフリップフロップ

```

module dff_test2;
  reg D,Q;
  reg clock;

  initial begin
    clock=0;
  end プロセス1

  always begin
    #10 ;
    clock=~clock;
  end プロセス2

  initial begin
    #1000;
    $finish;
  end プロセス3

  always @(posedge clock) begin
    Q <= D;
  end プロセス4

endmodule

```

テスト・ベンチ

1000単位時間後にシミュレーション終了

Dフリップフロップのハードウェア記述

これで、Dフリップフロップというハードウェア記述の動作確認が終わりました。

## クロックとデータが同時に変化する記述はNG

### ● clockとDを同時に動作させてみる

ところで、このリスト5-3のDフリップフロップのシミュレーションで、clockとDを同時に変化させると、どうなるのでしょうか？

### Keyword 1

### セットアップ・タイム/ホールド・タイム(つづき)

満足すれば、出力が保証されます。

これを満足しないときは、出力が保証されない、つまり、

 


図5-A セットアップ・タイムの定義

'0' になるか '1' になるかわかりません。

 


図5-B ホールド・タイムの定義