

第7章 □ 電流/電圧補償器の □ 設計と検証

デジタル制御 PFC 設計初めの一步

松下 宏治 Koji Matsushita

デジタル信号プロセッサ(DSP)を使ったデジタル制御電源が近年注目を浴びています。本章ではdsPIC(マイクロチップ テクノロジー)を使ったPFCコントローラについて解説します。

同社は、dsPICを含むAC-DCコンバータのリファレンス・デザイン(写真1)を提供しています。これを使うと、初めてでも割と容易にPFCのデジタル制御を体験できます。今回はこのリファレンス・デザインと汎用PIDコントローラ関数を使い、PFCのデジタル制御への第一歩を踏み出すことを目標にします。

高調波を抑える PFC の基礎

● PFC とは

PFCはPower Factor Correctionの頭文字で、力率改善という意味です。AC-DC変換回路にPFC機能を持たせることにより、入力電力の力率を改善できます。

AC-DC変換回路として広く用いられる、ダイオード・ブリッジによる全波整流とコンデンサによる平滑を組み合わせた回路を例に、PFC機能の有無による入力波形の違いを図1に示します。

同図に示したように、PFC機能を持つ回路の入力電流波形は電圧と相似な正弦波となり、電圧と電流の位相差は理想的にはゼロとなります。このため、入力

電力の力率は1となります。

一方、PFC機能を持たない回路の入力電流波形は、鋭いピークを持つ間欠的な波形となります。これはひずみ波の一種で、高調波成分を多く含んでいるため、力率は0.5から0.6程度と低くなります*1。

高調波電流はピーク値が大きく、電源ラインに大量に流れると、ブレーカやヒューズが誤動作したり、コンデンサや変圧器が過熱したりする問題が発生します。IEC61000-3-2のように高調波電流を規制する国際規格もあり、PFCは多くの電源にとって必須の機能となってきています。

● PFCの実現方式は大きく二つに分けられる

PFC機能は、電源周波数の基本波成分(50 Hzまたは60 Hz)だけを通過させ、高調波成分を通過させないロー・パス・フィルタによって実現できます。採用するフィルタによって、PFC方式にもパッシブ型とアクティブ型があります。

パッシブ型は、整流ブリッジと平滑コンデンサの間にコイルを挿入し、LCフィルタを構成する方式です。部品数が少ないので、低コストで電力損失が少ない方式ですが、大きくて重いコイルが必要で、力率もあま



写真1 dsPICを使ったAC-DCコンバータのリファレンス・デザイン

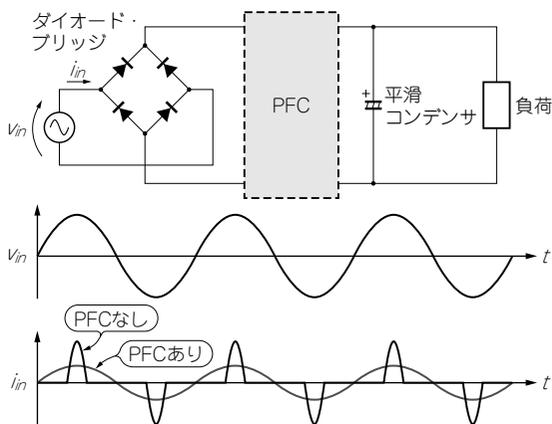


図1 PFCの有無による全波整流回路への入力電流の違い

*1 正弦波電圧と高調波電流をかけて積分するとゼロになる。これは、高調波電流による電力が無効電力になることを意味している。有効電力を伝達できるのは電流の基本波成分のみ。