



## HDL 記述による設計法をマスターする 実験で学ぶロジック回路設計

木村 真也  
Shinya Kimura

### 第7回 定石2 コピーしながら効率良く記述

今回は、if と case の二つの予約語を紹介しましょう。

まったく同じ組み合わせ回路が複数ある場合、コピーしながら効率良く記述できるだけでなく、読みやすくなります。例として図7-1に示す7セグメントLED表示回路を複数個HDLで記述することを考えてみます。写真7-1に示すのは、ロジック回路学習ボードを使って、2桁表示の7セグメントLEDを点灯させているところです。〈編集部〉

#### 複数の7セグLED 駆動回路を作る

##### ● ?や:を使って書くと面倒なうえに読みにくい

?や:は、同じ条件で機能する複数の式を記述する場合、同じ条件を繰り返し書いていかなければなりません。複数の7セグメントLED駆動回路を前回紹介した方法で記述すると、図7-2(a)のように、同じ条件を何度も書くことになりスマートではありません。

また論理合成した際に、複数の同じロジック回路が無駄に合成される可能性があります。条件を修正する必要が出てきた場合も、複数の箇所を変更しなければなりません。読みやすさの点でも劣ります。

if文やcase文も同様に、functionの中に記述して、設定した値を条件によって変更したいときに利

用できます。両者の違いは、ifやcaseは、同じ条件下で複数の式を書くことができる点です。

?, :の使いどころは、条件が単純な場合です。

##### ● 同じ回路をコピーしながら効率良くスマートに書けるifとcase

図7-2(b)に示すように、回路が複雑な場合や同じ条件下で、複数の同じ式をコピーしながら効率良く記

 


写真7-1 ロジック回路学習ボードを使って2個の7セグメントLEDに数値を表示する回路を動かす

スライド・スイッチ(0~3)の設定値を2桁7セグメントLEDの1桁目に、スライド・スイッチ(0~4)の設定値を2桁目に表示する

#### Keyword 1

#### 2進数とBCDコード

BCDコード(Binary Coded Decimal code, 2進10進数符号)は、1桁の10進数の値に、4桁の2進数を対応させる数値表現のための符号です。

表7-Aにこの対応を示します。2進数4桁の各桁の重み付けは上位桁から8, 4, 2, 1です。例えば、10進数の1234のBCDコード表現は、

BCDコード: 0001 0010 0011 10100  
10進数 : 1 2 3 4

となります。このようにBCDコードは、2進数で表現するよりも、多くのビット数を必要としますが、10進数との

対応がわかりやすい表現です。

表7-A BCDコードと10進数

1桁の10進数の値に4桁の2進数を対応させる

10進数	BCDコード	10進数	BCDコード
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

述したい場合は、予約語functionを使ってファンクション化し、if文やcase文を使って機能を記述します。ifやcaseは、同じ条件下で複数の式を書くことができます。

本稿では、このような複雑な組み合わせ回路でもスマートに記述できる、ifとcaseを紹介します。

## assign文の右辺をファンクション化する

● assignの右辺をモジュール名とモジュールの入出力名に変える

多少の語弊がありますが、ファンクション化とは、assign文の右辺を切り取って独立させることです。

 
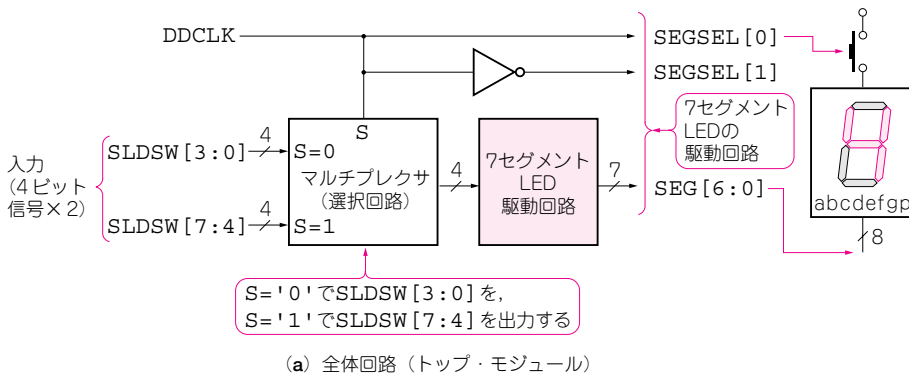


図7-1 2桁の7セグメントLED表示回路(1回路分)

```

module bcd7seg2_cond_op(
  input wire [3:0] bcd1, bcd2, ...,
  output wire      a1, b1, c1, d1, e1, f1, g1,
                  a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2,
                  ...);

  assign {a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1} =
    bcd1==4'b0000 ? 7'b11111110 :
    bcd1==4'b0001 ? 7'b01100000 :
    :
    bcd1==4'b1001 ? 7'b11110111 :
    7'b01101111 ;

  assign {a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2} =
    bcd2==4'b0000 ? 7'b11111110 :
    bcd2==4'b0001 ? 7'b01100000 :
    :
    bcd2==4'b1001 ? 7'b11110111 :
    7'b01101111 ;

endmodule
  
```

必要な個数だけ枠内の記述を作成する

7セグメントLEDに表示する文字を変更する場合は全assign文の右辺を修正しなければならない

```

module bcd7seg2_func_case(
  input wire [3:0] bcd1, bcd2, ...,
  output wire      a1, b1, c1, d1, e1, f1, g1,
                  a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2,
                  ...);

  function [6:0] bcd7seg_func;
  input [3:0] bcd;
  begin
    case (bcd)
      4'b0000: bcd7seg_func = 7'b11111110;
      4'b0001: bcd7seg_func = 7'b01100000;
      :
      4'b1001: bcd7seg_func = 7'b11110111;
      default: bcd7seg_func = 7'b01101111;
    endcase
  end
endfunction

  assign {a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1} = bcd7seg_func(bcd1);
  assign {a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2} = bcd7seg_func(bcd2);

endmodule
  
```

functionを使うと、ifやcaseといったなじみのある演算子を使える

表示の変更はfunction内だけ修正すればよい

1行分の記述を必要だけ作成する

(a) ファンクション化しない場合(何度も同じような記述をしている) (b) ファンクション化すると可読性やメンテナンス性が向上する

図7-2 図7-1の回路は?や:を使うときれいに記述できない