

教科書と現場のインターフェース

合点! 電子回路入門

石井 聡 Satoru Ishii

第4回 位相を理解してインピーダンスの 本質に迫る(前半)

「新人君、私はこれから打ち合わせだから、これやっといて」、「高域にノイズがあるから、負荷抵抗にコンデンサを並列に接続して、カットオフが 10 kHz くらいになるように定数選んで、ノイズを落とすようにしてね」、「それには回路の出力インピーダンスも測らないといけないね。それで5 kHz での位相回転も計算で見積もってね。計算できるね? 大丈夫だよな?」 …フレッシャーズが配属された現場では、このような会話が聞かれることでしょう。「専門用語がちんぷんかんぷんです。分かりません」というわけにはいきません(図4-1).

今回は「位相」について説明します. 位相が分かると, 現場での会話によく出てくる「インピーダンス」の意味合いをより深く理解できます. まずは位相を理

解して、インピーダンスの本質に迫ってみましょう。 実際の設計現場でも、位相とインピーダンスの関係を 「体で理解していること」が実はとても重要です。

また位相は、別の応用もあります。回路の2か所の 波形の相互関係を位相で表すことです(この理解も設 計現場ではとても重要、次回で説明する)。

しかし「位」と「相」だなんて、なんで「位相」などという不思議な言葉を使うのでしょう。回路設計の経験が長いと当たり前に使う用語ですが、初めて出くわすと本当に不思議な気がするかもしれません。でもその内容は、これから説明していくとおりの単純な話なのです。

なおこの「位相」については範囲が広いため,2回 に分けて説明させてもらうことにしました.

二つの波形の位置のずれが位相である

● 位相を二つの交流波形の時間的な位置ずれとして 理解する

位相は、同じ周期の二つの交流波形の時間的な位置のずれです。位相をイメージとして示してみると、図4-2のような二つのドラム(太鼓)が例として考えられます。一つのドラムはテンポを変えず同じビートで

部長:どうだ、今年の新人は?

先輩: やる気はありますね. うまく育てれば伸びますよ. 課長: いいねえ! OJT(On the Job Training)で鍛えてあ

げなさい.


何よりもOJTが技術を身に付けられるから… 部長:そうだな。でも理論的な視点も養えるように、OJT

と書籍での自習を併用するように指導しなさい. 先輩:ありがとうございます.自分もそうやって伸ばして

もらいましたからね.



図4-1 がんばれフレッシャーズ!

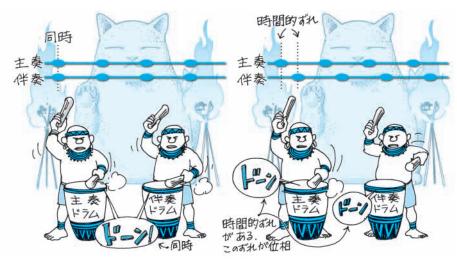

(a) 二つのドラムは同じタイミングで打たれている

(b) 伴奏ドラムが少し遅れて打たれている

図4-2 周期的な二つの音どうしの時間的ずれが位相である

打たれています(主奏). 図4-2(a) は主奏に伴なって 打ち鳴らされるもう一つの伴奏ドラムが、同じタイミ ングで打たれています。同図(b) は伴奏ドラムが少し 遅れて打たれています。

この周期的な、主/伴の二つのドラムの音どうしの時間的ずれ、それが位相の差そのものです。これから説明していくように、主奏ドラムのタイミングを基準とし、伴奏ドラムから出る音のタイミングずれが「位相」であると考えればよいと言えます。

▶二つの交流波形の相対的位置ずれが位相である

実際の回路設計において位相を考えるのは、交流電 圧と交流電流の時間的な相互関係を表すことが一番多 いと言えるでしょう. これはインピーダンスの考え方 にもつながっています.

同じように、回路のある部分の波形(電圧波形で考えることが多い)を基準として、別の部分の波形との周波数ごとの相対関係を「周波数特性」として示すことにも使われます(例えば入力波形対出力波形など、詳細は次回で示す).

ところで位相という量は、絶対的な量、例えば $1 \, \mathrm{m}$ とか $1 \, \mathrm{kg}$ とかいう量ではありません. 二つの同周期の波形間の相対的な差(時間的な位置ずれ)を示す量です。そのため「位相差」とか「位相ずれ」とか言われることがありますが、すべて同じことを言っています.

図4-3(a)のような交流波形(正弦波,電圧でも電流でもよい)を考えます. 横軸は時間です.

交流波形がゼロ・レベルを下から上に横切るところを基準として考えてみましょう。横切るところ②から横切るところ①までを(角度と同じ区切り方で)360等分してみます。なお、①から過去の時間②に向かって目盛りを振っていきます。


▶同じ周期のもう一つの交流波形を重ねて考えてみる

図4-3(a)の交流波形を基準として考えます.ここに,時間的に位置ずれした同じ周期の交流波形を図4-3(b)のように重ね合わせてみます.


位置のずれた波形1は、③のところでゼロ・レベルを下から上に横切っています。このとき360等分した目盛りで、この位置③を読んでみると30になります。同じく波形2は④のところで横切っています。位置④は360等分した目盛りだと120になります。

これが位相なのです。もう一度言います。「同じ周期の二つの交流波形の時間的な位置ずれ」を考えるのです。一つの波形だけで位相を考えることはできません。

360に区切る理由はコラムに示しますが、いずれに

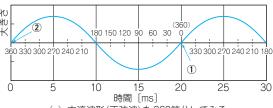

(a) 交流波形(正弦波)を360等分してみる

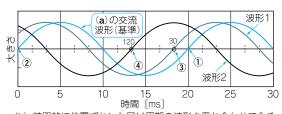

(b) 時間的に位置ずれした同じ周期の波形を重ね合わせてみる 図4-3 目盛りを振って二つの波形を比較する. それが位相になる(波形の周波数は50 Hz, 周期で20 ms としてある)

出力インピーダンス▶回路出力にあるインピーダンス(抵抗)成分のこと. 電池 も内部抵抗をもつように,回路出力も内部インピーダンスがゼロではなく,電流を多く取り出すと電圧が下がってきたりする.